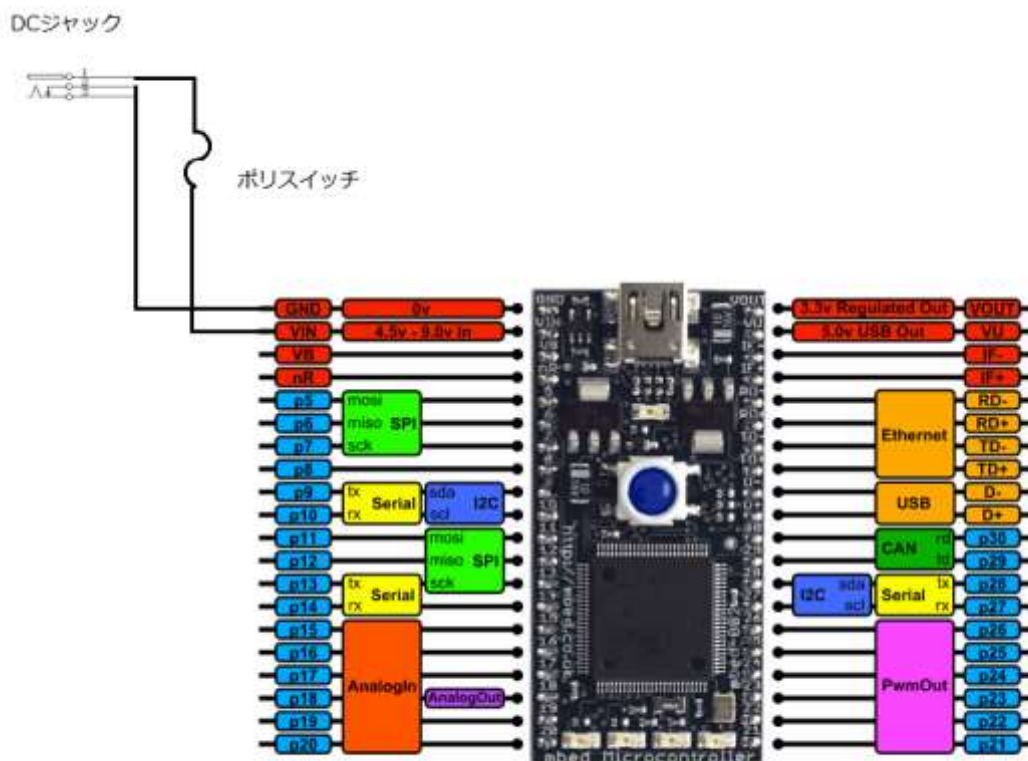




回路図



なるべく壊れない様に安全に使うには、P5-P30 までに 1k 程度の抵抗を入れて使用する。
nR も 1k 程度の抵抗を入れて使用を推奨


使用例



Led Shifter は下記のページよりダウンロードできます。

<https://developer.mbed.org/users/yamasho/code/LedShifter/>

回路図

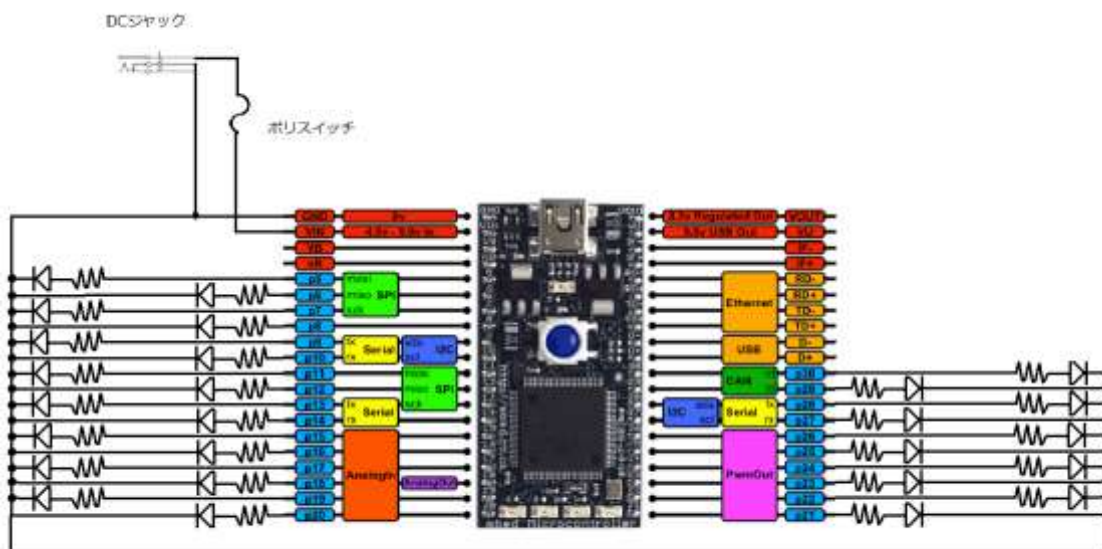

抵抗はすべて1K程度です、LED 赤 推奨